

Circuitos Lógicos

Profa. Grace S. Deaecto

Faculdade de Engenharia Mecânica / UNICAMP
13083-860, Campinas, SP, Brasil.
grace@fem.unicamp.br

Segundo Semestre de 2013

NOTA AO LEITOR

Estas notas de aula foram inteiramente baseadas nas seguintes referências :

- T. Floyd, "*Digital Fundamentals*", 10th Edition, Prentice Hall, 2009.
- R. J. Tocci, N. S. Widmer, G. L. Moss, "*Sistemas Digitais : Princípios e Aplicações*", Prentice-Hall, 2007.
- I. V. Iodeta, F. G. Capuano, "*Elementos de Eletrônica Digital*", Editora Érica, 2006.
- V. A. Pedroni, "*Circuit Design and Simulation with VHDL*", 2nd Edition, MIT, 2010.

- 1 Circuitos Combinacionais
 - Funções e variáveis lógicas
 - Operações e portas lógicas
 - Tabela verdade e expressão lógica
 - Álgebra de Boole
 - Minimização
 - Aplicação prática : Elevador
 - Síntese de circuitos combinacionais

Operações e portas lógicas

- Operação OR : Para entradas $\{A_1, \dots, A_n\}$, ela é definida como


$$f(A_1, \dots, A_n) = \sum_{i=1}^n A_i$$

e vale 1 se qualquer uma das entradas for igual a 1. Para duas entradas temos :

Tabela verdade

A_1	A_2	$f(A_1, A_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta lógica

 

Operações e portas lógicas

- Operação AND : Para entradas $\{A_1, \dots, A_n\}$, ela é definida como


$$f(A_1, \dots, A_n) = \prod_{i=1}^n A_i$$

e vale 1 apenas se todas as entradas forem iguais a 1. Para duas entradas temos :

Tabela verdade

A_1	A_2	$f(A_1, A_2)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta lógica

 

Operações e portas lógicas

- Operação NOR : É a operação OR negada. Para duas entradas $\{A_1, A_2\}$, por exemplo, ela é definida como


$$f(A_1, A_2) = \overline{A_1 + A_2}$$

e vale 1 apenas se todas as entradas forem iguais a 0.

Tabela verdade


A_1	A_2	$f(A_1, A_2)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta lógica

 

Operações e portas lógicas

 - Utilizando somente portas NOR podemos obter as três portas básicas :



- O que indica a vantagem tecnológica desta porta.

Operações e portas lógicas

Sobre a **porta NAND** podemos fazer os seguintes comentários :

- Utilizando a tabela verdade, podemos verificar que

$$\overline{A_1 \cdot A_2} = \overline{A_1} + \overline{A_2}$$







que é um dos resultados do **Teorema de De Morgan**.

Tabela verdade

A_1	A_2	$\overline{A_1 \cdot A_2}$	$\overline{A_1} + \overline{A_2}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Operações e portas lógicas

      - Utilizando somente portas NAND podemos obter as três portas básicas :



- O que indica a vantagem tecnológica desta porta.

Tabela verdade e expressão lógica

- Dado um circuito lógico, sua expressão booleana é obtida facilmente a partir da simples leitura das portas lógicas. Da mesma maneira, dada uma expressão lógica, a obtenção do circuito é feita termo a termo utilizando as portas correspondentes.
- Vamos discutir agora como obter a expressão lógica a partir da sua tabela verdade.
- Existem duas maneiras : através de **somas de produtos** (mintermos) ou através de **produtos de somas** (maxtermos). No curso será adotado a primeira maneira, tendo em vista o método de simplificação que adotaremos e que será apresentado posteriormente.

Tabela verdade e expressão lógica

Para exemplificar as duas formas, vamos considerar a tabela verdade da função NAND.

A	B	$f(\cdot)$	mintermos	maxtermos
0	0	1	$\bar{A}\bar{B}$	$A + B$
0	1	1	$\bar{A}B$	$A + \bar{B}$
1	0	1	$A\bar{B}$	$\bar{A} + B$
1	1	0	AB	$\bar{A} + \bar{B}$

- Somas de produtos (mintermos) :

$$\begin{aligned}
 f(\cdot) &= 1.(\bar{A}\bar{B}) + 1.(\bar{A}B) + 1.(A\bar{B}) + 0.(AB) \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}
 \end{aligned}$$

- Produtos de somas (maxtermos) :

$$\begin{aligned}
 f(\cdot) &= \{1+(A+B)\}.\{1+(A+\bar{B})\}.\{1+(\bar{A}+B)\}.\{0+(\bar{A}+\bar{B})\} \\
 &= \bar{A} + \bar{B}
 \end{aligned}$$

Tabela verdade e expressão lógica

- Podemos observar que ambas as expressões

Utilizando mintermos : $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}$

Utilizando maxtermos : $\bar{A} + \bar{B} = \overline{AB}$

são equivalentes, pois designam a porta lógica NAND.

Entretanto, a primeira é escrita utilizando 3 portas lógicas com duas conexões cada e a segunda utiliza uma única porta lógica, a NAND de duas conexões.

- Logo, uma mesma tabela pode representar circuitos equivalentes. Estamos interessados naquele com **expressão mínima**.
- A seguir, estudaremos duas técnicas de minimização
 - Álgebra booleana.
 - Mapa de Karnaugh.

Teorema de De Morgan

- O seguinte teorema é importante pois permite simplificar expressões booleanas \implies **minimização**.

Teorema de De Morgan

As seguintes igualdades são verdadeiras :

- $\overline{A \cdot B \cdot C \cdot \dots \cdot N} = \bar{A} + \bar{B} + \dots + \bar{N}$
- $\overline{A + B + C + \dots + N} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \dots \cdot \bar{N}$

- **Exemplo 1** : Minimize a expressão sem utilizar o teorema.

$$\begin{aligned}
 \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} &= \bar{A}(B + \bar{B}) + A\bar{B} \\
 &= \bar{A}(1 + \bar{B}) + A\bar{B} \\
 &= \bar{A} + (A + \bar{A})\bar{B} \\
 &= \bar{A} + \bar{B}
 \end{aligned}$$

Teorema de De Morgan

- Exemplo 2 :** Minimize a mesma expressão utilizando o teorema de De Morgan.

$$\begin{aligned}
 \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} &= \bar{A}(B + \bar{B}) + A\bar{B} \\
 &= \overline{\bar{A} + A\bar{B}} \\
 &= \overline{A \cdot (\bar{A} + B)} \\
 &= \overline{AB} \\
 &= \bar{A} + \bar{B}
 \end{aligned}$$

- Exemplo 3 :** Minimize a seguinte expressão

$$\begin{aligned}
 ABC + A\bar{B} + A\bar{C} &= A(BC + \bar{B} + \bar{C}) \\
 &= A(BC + \overline{\bar{B} + \bar{C}}) \\
 &= A(BC + \overline{BC}) \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Simplificação algébrica

Minimizar a expressão de um circuito lógico, significa obter uma outra equivalente com menos termos e operações. Isto implica em **menos portas lógicas e conexões**.


- Como vimos, podemos usar a **álgebra de Boole** para realizar a minimização.
- Neste caso, a **simplificação nem sempre é óbvia**.
- Geralmente, podemos seguir **dois passos essenciais** :
 - colocar a expressão na forma de soma de produtos
 - identificar fatores comuns e realizar a fatoração
- Algumas vezes devemos contar com **habilidade e experiência** para obter uma boa simplificação.

Simplificação algébrica

- Utilizando a **álgebra de Boole**, podemos minimizar a expressão da função do exercício anterior

$$\begin{aligned}
 f(A, B, C) &= A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot (\overline{\bar{A} \cdot \bar{C}}) \\
 &= A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot (A + C) \\
 &= A \cdot C \cdot (B + \bar{B}) + A \cdot \bar{B} \\
 &= A \cdot (C + \bar{B})
 \end{aligned}$$

 - O circuito lógico simplificado é dado por.



A quantidade de portas lógicas foi reduzida de 7 para 3!!!

Exercício

- A partir do circuito apresentado anteriormente, obtenha a sua tabela verdade e, a partir dela, obtenha a expressão lógica.

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- Utilizando a tabela, sua expressão lógica é dada por

$$f(A, B, C) = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

embora seja equivalente à função obtida através do circuito, ela possui um número maior de termos.

Simplificação algébrica

- Minimizando a expressão, temos

$$\begin{aligned}
 f(A, B, C) &= A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C \\
 &= A \cdot \bar{B} \cdot (\bar{C} + C) + A \cdot B \cdot C \\
 &= A \cdot (\bar{B} + B \cdot C)
 \end{aligned}$$

que, como sabemos, não é a expressão mínima. De fato, fazendo um passo adicional, nem sempre óbvio, obtemos

$$\begin{aligned}
 f(A, B, C) &= A \cdot (\bar{B} + B \cdot C) \\
 &= A \cdot (\bar{B} \cdot (1 + C) + B \cdot C) \\
 &= A \cdot (\bar{B} + C \cdot (\bar{B} + B)) \\
 &= \underbrace{A \cdot (\bar{B} + C)}_{\text{expressão mínima}}
 \end{aligned}$$

Simplificação via mapa de Karnaugh

- O mapa de Karnaugh é um **método gráfico sistemático** para **simplificar** expressões booleanas.
- Por ser um método **procedimental** ele não depende da habilidade do projetista com as regras da álgebra booleana.
- Ele **converte a tabela verdade** na função booleana minimizada.
- Sua utilidade prática está restrita a problemas com **até cinco variáveis**.
- Para mais de cinco variáveis utiliza-se o **método de Quine-McClusky** que funcionalmente é similar ao de Karnaugh, mas é tabular e, portanto, mais eficiente para ser processado pelo computador.
- A seguir estudaremos a simplificação via mapa de Karnaugh de **duas a cinco variáveis de entrada**.


Simplificação via mapa de Karnaugh

- Para n variáveis, o mapa apresenta 2^n posições, cada uma representando uma situação da entrada. Ademais, o valor de cada posição "0" ou "1" representa a saída correspondente.
- Como o mapa utiliza a forma de soma de produtos na simplificação, geralmente, expressa-se somente as posições em que $f(\cdot) = 1$.

Simplificação via mapa de Karnaugh

- Para duas variáveis :

A	B	f(A,B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

$$\begin{aligned}
 f(A,B) &= \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} + A \cdot B \\
 &= A + B
 \end{aligned}$$

Simplificação via mapa de Karnaugh

- Na **simplificação** agrupamos as regiões $f(A, B) = 1$ para obter o menor número de agrupamentos.
- Os agrupamentos devem formar quadrados ou retângulos maiores possíveis.
- O número de elementos em cada agrupamento deve ser uma potência de 2.
- O mapa de Karnaugh

		B
		┌───┐
	0	Ⓚ
A	┌───┐	
	Ⓚ	0


$$f(A, B) = \underbrace{\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}}_{\text{XOR}}$$

não admite simplificação !!

Simplificação via mapa de Karnaugh

- Para três variáveis :

A	B	C	f(A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 


$$\begin{aligned}
 f(A, B, C) &= A \cdot \bar{B} + A \cdot C \\
 &= A \cdot (\bar{B} + C)
 \end{aligned}$$

Simplificação via mapa de Karnaugh

- Para quatro variáveis :



A	B	C	D	f(A,B,C,D)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

 

$$f(A,B,C,D) = \bar{D} + B.C + \bar{A}.B$$

Simplificação via mapa de Karnaugh

- Para cinco variáveis :

   \bar{A}  A

$$f(A, B, C, D, E) = C \cdot E + \bar{B} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} + B \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E}$$

Aplicação prática : Controle da porta de um elevador

- Em um prédio de três andares deseja-se projetar um circuito lógico para controlar a abertura da porta de um elevador. As variáveis de entrada são A , B , C , D em que :
 - A indica que o elevador está em movimento quando igual a 1.
 - B , C , D indicam que o elevador está posicionado nos andares 1, 2, 3 quando iguais a 1, respectivamente.
- Projete a saída Ab que indica, quando em nível alto, que o elevador deve abrir a porta. Para isto :
 - Determine a tabela verdade do problema.
 - Faça simplificações utilizando um dos métodos estudados.
 - Desenhe o circuito lógico correspondente.


Aplicação prática : Controle da porta de um elevador

Tabela verdade :

A	B	C	D	Ab
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	X
0	1	0	0	1
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	X
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	X
1	1	0	0	0
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

Aplicação prática : Controle da porta de um elevador

Representação do circuito :

 

S ntese de circuitos combinacionais

- Vamos agora utilizar os conceitos iniciais apresentados para realizar a s ntese de alguns circuitos combinacionais importantes :
 - meio somadores e somadores completos
 - comparadores
 - codificadores e decodificadores
 - multiplexadores e demultiplexadores


Meio somador

- O **meio somador** aceita duas variáveis de entrada A e B e possui como saídas a soma Σ e o carry out C_{out} .

Tabela verdade

A	B	Σ	C_{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Meio somador

 

Meio somador


- Não é difícil verificar que

$$\begin{aligned}\Sigma &= \bar{A}B + A\bar{B} \\ &= A \oplus B\end{aligned}$$

e que

$$C_{out} = AB$$

- Seu circuito é dado por

 

Somador completo


- Podemos verificar que

$$\Sigma = A \oplus B \oplus C_{in}$$

e que


$$\begin{aligned} C_{out} &= \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\ &= (A \oplus B)C_{in} + AB \end{aligned}$$

- Seu circuito é dado por

 

Somador completo


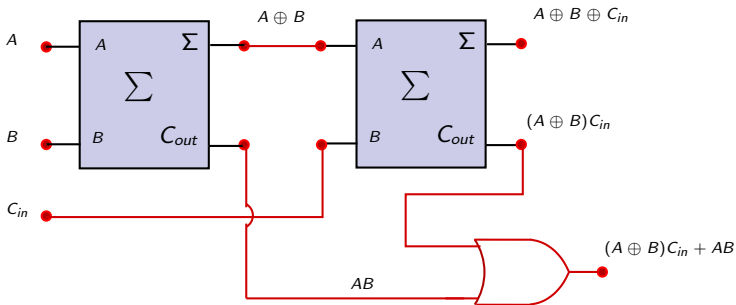
- O somador completo pode ser construído a partir de dois meio somadores.



Somador completo

- Para números de 4 bits, um somador paralelo básico está apresentado a seguir.
  
$$\begin{array}{r}
 A_4 \ A_3 \ A_2 \ A_1 \\
 + B_4 \ B_3 \ B_2 \ B_1 \\
 \hline
 C_4 \ S_4 \ S_3 \ S_2 \ S_1
 \end{array}$$



- Podemos cascatear os somadores de maneira a considerar palavras maiores.

Somador completo

Como podemos verificar, a saída C_{out} de cada somador completo está conectada à entrada C_{in} do somador seguinte. Desta forma, a soma em cada estágio só pode ser efetuada após o recebimento do carry C_{out} do estágio anterior provocando um atraso de propagação no processo de adição. Para evitar este atraso pode-se projetar um [circuito antecipador de carry](#). De fato, fazendo a minimização, para o somador completo de 1 bit temos

$$\begin{aligned} C_{out} &= (A \oplus B)C_{in} + AB \\ &= (A + B)C_{in} + AB \end{aligned}$$

Somador Completo

Para um somador de 2 bits, definindo $C_{gi} = A_i B_i$ e $C_{pi} = A_i + B_i$ para o estágio i , temos :

- Primeiro estágio :

$$C_{out1} = C_{g1} + C_{p1} C_{in1}$$

- Segundo estágio :

$$C_{in2} = C_{out1}$$

$$C_{out2} = C_{g2} + C_{p2}(C_{g1} + C_{p1} C_{in1})$$

e, desta forma, **não há atraso de propagação** pois todos os carries são calculados no mesmo instante uma vez que todos dependem apenas do primeiro C_{in1} .

Comparador

- A função do comparador é **comparar a magnitude de números binários**.
- Para **comparar a igualdade** de dois bits, basta utilizar a **porta lógica XNOR**, que fornecerá nível lógico alto apenas na igualdade.
- Desta maneira, para comparar se dois números binários, por exemplo, $A = A_3A_2A_1A_0$ e $B = B_3B_2B_1B_0$ são iguais basta agrupar os bits dois a dois da forma $\{A_3, B_3\}$, $\{A_2, B_2\}$, $\{A_1, B_1\}$ e $\{A_0, B_0\}$ e conectá-los, respectivamente, à quatro portas XNORs. As saídas destas portas são conectadas à uma porta AND de quatro entradas. **A saída da porta AND terá nível alto somente se os números forem iguais.**

Comparador

- Para comparar se dois números são diferentes e detectar qual deles é o maior, basta analisá-los começando com o bit mais significativo. Por exemplo, para dois números binários $A = A_3A_2A_1A_0$ e $B = B_3B_2B_1B_0$, o procedimento a seguir é realizado.
 - Se $A_3 = 1$ e $B_3 = 0$ então $A > B$.
 - Se $A_3 = 0$ e $B_3 = 1$ então $A < B$.
 - Se $A_3 = B_3$ realizam-se as verificações anteriores para o bit consecutivo menos significativo.

Codificador e decodificador

- Os circuitos codificadores e decodificadores são aqueles que efetuam a passagem de um código para outro.
- O **circuito codificador** torna possível a passagem de um código conhecido para um desconhecido. Exemplo : o circuito inicial de uma calculadora que transforma decimal (nossa linguagem) para binário (linguagem da máquina).
- O **circuito decodificador** faz o inverso, ou seja, transforma um código desconhecido em outro conhecido.
- É claro, que o termo codificador ou decodificador depende do referencial que estamos considerando. Se estivermos considerando a máquina como referencial o raciocínio é inverso.


Codificador

- Um exemplo de circuito codificador é aquele que passa de **decimal** para **BCD**. Neste caso, temos **10** entradas e **4** saídas.

Tabela verdade


Decimal	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Circuito decimal/BCD

 

Codificador

 - Existe ainda o codificador decimal para BCD com prioridade. Neste caso, se dois números decimais forem acionados, o codificador fornecerá o código BCD do maior deles.
- A figura a seguir apresenta o chip 74HC147 que é um codificador decimal para BCD com prioridade. Neste chip as entradas e as saídas são **ativas em nível baixo**.




Decodificador

- Segue um exemplo de decodificador BCD para decimal. Ele possui 4 variáveis de entrada e 10 variáveis de saída relacionadas como na tabela a seguir.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>D₉</i>	<i>D₈</i>	<i>D₇</i>	<i>D₆</i>	<i>D₅</i>	<i>D₄</i>	<i>D₃</i>	<i>D₂</i>	<i>D₁</i>	<i>D₀</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Decodificador

 - Como o código BCD não possui valores maiores do que 9, para fins de simplificação, o “don’t care” é utilizado nas possibilidades excedentes.
- Para cada dígito fazemos o mapa de Karnaugh e simplificamos a expressão. Para o dígito 9 (D_9), temos



$$D_9 = A \cdot B$$

Decodificadores

- Procedendo com a simplificação para os demais dígitos, obtemos o seguinte resultado.

$$D_8 = A \cdot \bar{D}$$

$$D_7 = B \cdot C \cdot D$$

$$D_6 = B \cdot C \cdot \bar{D}$$

$$D_5 = B \cdot \bar{C} \cdot D$$

$$D_4 = B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

$$D_3 = \bar{B} \cdot C \cdot D$$

$$D_2 = \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$


$$D_1 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$$

$$D_0 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

Verifique !

Decodificador

 - O display de 7 segmentos nos permite escrever números de 0 a 9 e algumas letras ou sinais. A figura a seguir apresenta uma unidade genérica do display com sua nomenclatura de identificação.



Decodificador


- Elaboração de um decodificador de código BCD para display de 7 segmentos.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Simplique e apresente o circuito correspondente !

Multiplexadores

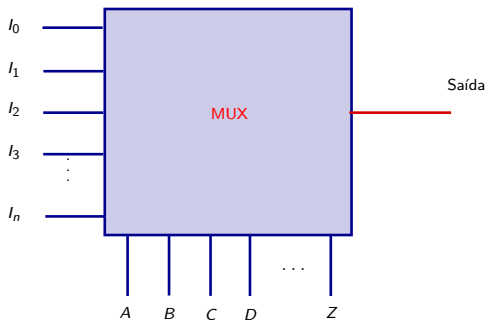- Os **multiplexadores** são circuitos que permitem passar uma informação digital proveniente de diversos canais em um só canal. Eles também são chamados de **selecionadores de dados**.
- A Figura a seguir apresenta o esquema de um multiplexador.




Multiplexadores

- Vamos supor que temos 4 linhas de informações e apenas uma linha de transmissão. Neste caso o selecionador possui 2 bits e seu circuito está apresentado a seguir.

Tabela verdade


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>S</i>
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Multiplexador de 4 entradas

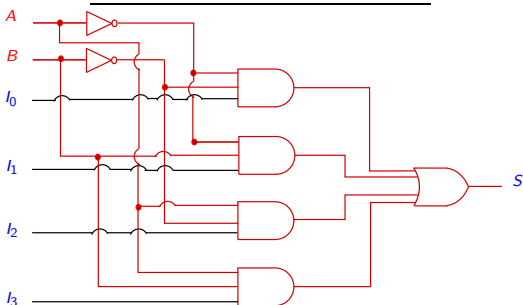


Multiplexadores

 - Para ampliarmos a capacidade de um multiplexador podemos cascatear outros de menor capacidade. Exemplo : Multiplex de 16 canais a partir de multiplex de 8 canais.



Demultiplexadores

 - Os **demultiplexadores** são circuitos capazes de enviar informações contidas em um único canal de entrada à vários canais de saída.
- A Figura a seguir apresenta o esquema de um demultiplexador.




Gerador de paridade

- Considerando paridade ímpar podemos construir um circuito gerador de paridade.
- Para uma transmissão de 4 bits, a tabela verdade representa a saída do bit de paridade.

Tabela verdade

l_3	l_2	l_1	l_0	P
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Circuito

 

$$P = \overline{l_0 \oplus l_1 \oplus l_2 \oplus l_3}$$